

Clement Samuel Marly - 2206082114 - Soal B

1

Positive-edge triggered flip-flop

D S R Q State

0 0 Previous no change

0 0 1 0 Reset

1 1 0 1 Set

1 1 - Invalid

a $Q = 0$ $S = 0, R = 0 \rightarrow$ no change $Q SR = 0, 0$ b $Q = 0$ $S = 1, R = 0 \rightarrow$ set $Q SR = 1, 0$ c $Q = 0 \rightarrow$ clock 2, $D = 0 \rightarrow$ reset $D = 1 \rightarrow$ set $Q D = 1, 0$ d $Q = 1$ $D = 0 \rightarrow$ reset $Q D = 1, 0$

Clock

clock 1


clock 2

clock 3

clock 4

QSR

QD

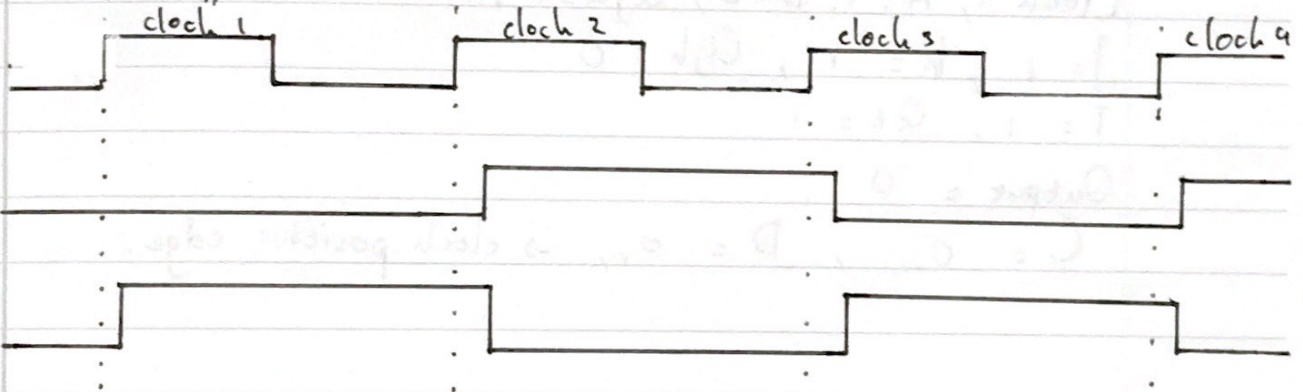

$$\text{Output} = Q_{jh} \text{ NOR } Q_t$$

2

$$J = A \text{ NAND } B$$

$$K = Q_{jh} \text{ XOR } B$$

$$T = \text{Not } Q_{jh}$$

$$\text{Clock 1, } A=1, B=1$$

$$J = 0 \rightarrow Q/0$$

$$Q_{jh} = 0 \text{ (} Q_{awal} = 0, \text{ pasti } 0 \text{)}$$

$$T = 1 \rightarrow \text{toggle}$$

$$Q_t = 0 \text{ (present state } T_{awal} = 1 \text{)}$$

$$\text{Clock 2, } A=1, B=0, Q_{jh}=0, Q_t=0$$

$$J = 1 \rightarrow 1/\bar{Q}$$

$$Q_{jh} = 1 \text{ (} Q_{awal} = 0, \text{ pasti } 1 \text{)}$$

$$T = 1 \rightarrow \text{toggle}$$

$$Q_t = 1$$

$$\text{Output} = 1 \text{ NOR } 0$$

$$= 0$$

$A = 0, B = 0 \rightarrow$ clock positive edge sehingga Ada B sama saja

$$\text{Clock 3, } A=0, B=1, Q_{jh}=1, Q_t=1$$

$$J = 1, K = 0, Q_{jh} = 1$$

$$T = 0, Q_t = 1$$

$$\text{Output} = 0$$

$$\text{Clock 4, } A=1, B=0, Q_{jh}=1, Q_t=0$$

$$J = 1, K = 1, Q_{jh} = 0$$

$$T = 0, Q_t = 1$$

$$\text{Output} = 0$$

$C = 0, D = 0 \rightarrow$ clock positive edge.

No : _____

Tanggal : _____

3 a LDI R28, \$75 → ⁽⁷⁾ 1110 ⁽²⁸⁾ kkkh ⁽⁵⁾ dddd kkkh
↓
1110 | 28 = 1100 | 7 = 0111 | 5 = 0101
= 1110 0111 1100 0101,,

b ADD R9, R14 → ⁽⁹⁾ 0000 ⁽¹⁴⁾ 11rd dddd rrrr
↓
0000 | 9 = 01001 | 14 = 01110
= 0000 1100 1001 1110,,

c AND R0, R10 → ⁽⁰⁾ 0010 ⁽¹⁰⁾ 00rd dddd rrrr
↓
0010 | 0 = 00000 | 10 = 01010
= 0010 0000 0000 1010,,

d LSR R9 → ⁽⁹⁾ 1001 010d dddd 0110
↓
1001 | 9 = 01001
= 1001 0100 1001 0110,,

4 1 PC = 0x0007 (program direplika di AVR)

2 r0 = \$83

3 ZH: ZL = 0x0034

4 r0 = 0x06

5 PC = 0x0001